




Faites le vous même
Vente de Kit Electrique

Câblage d'un interrupteur




Câblage :

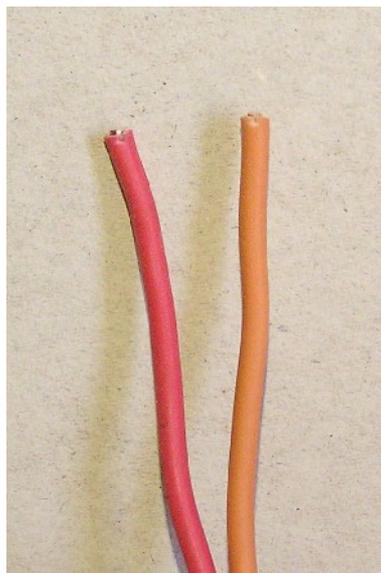Il y a 2 fils qui arrivent dans une boîte encastrée recevant un Va et Vient simple utilisé en interrupteur.





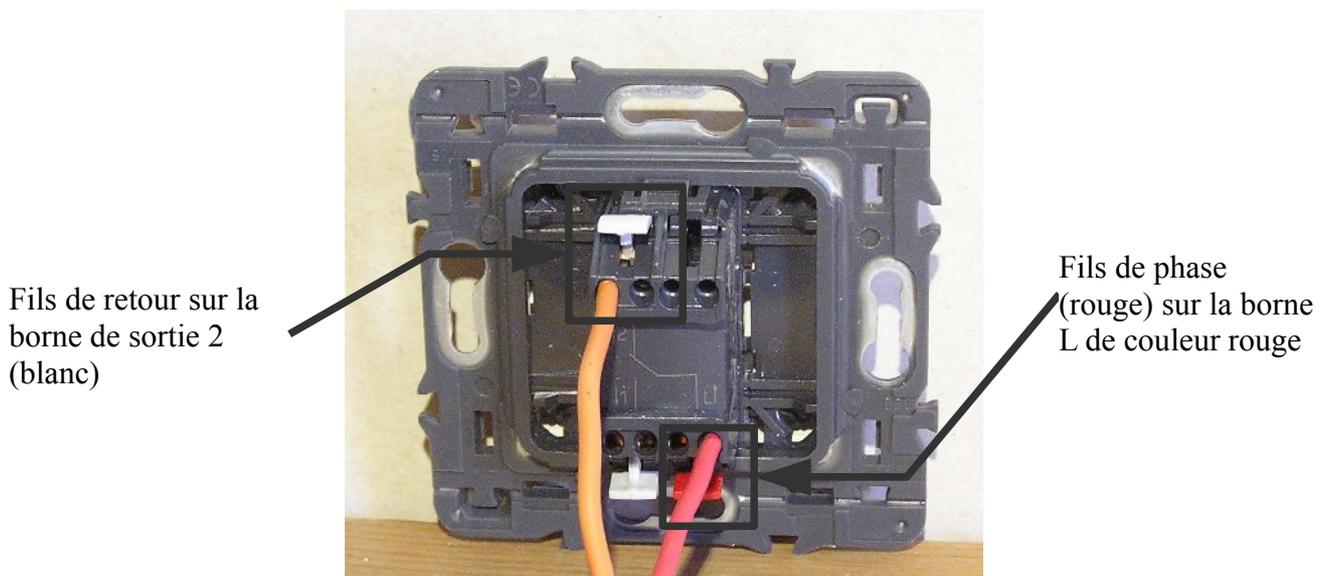Il faut connecter le fils de phase (en général de couleur rouge) sur la borne d'entrée de l'interrupteur (borne L ou de couleur unique), et le fils de retour (d'une couleur différente de bleu et vert-jaune) sur une des deux bornes de sortie de l'interrupteur (borne 1 et 2 ou de même couleur) pour alimenter la lampe.



Vous pouvez maintenant fixer votre interrupteur dans son logement (voir le tutoriel « Pose d'un élément »).