



## Câblage d'un interrupteur va-et-vient simple (VV)




Câblage :

Il y a 3 fils qui arrivent sur un interrupteur va-et-vient simple.





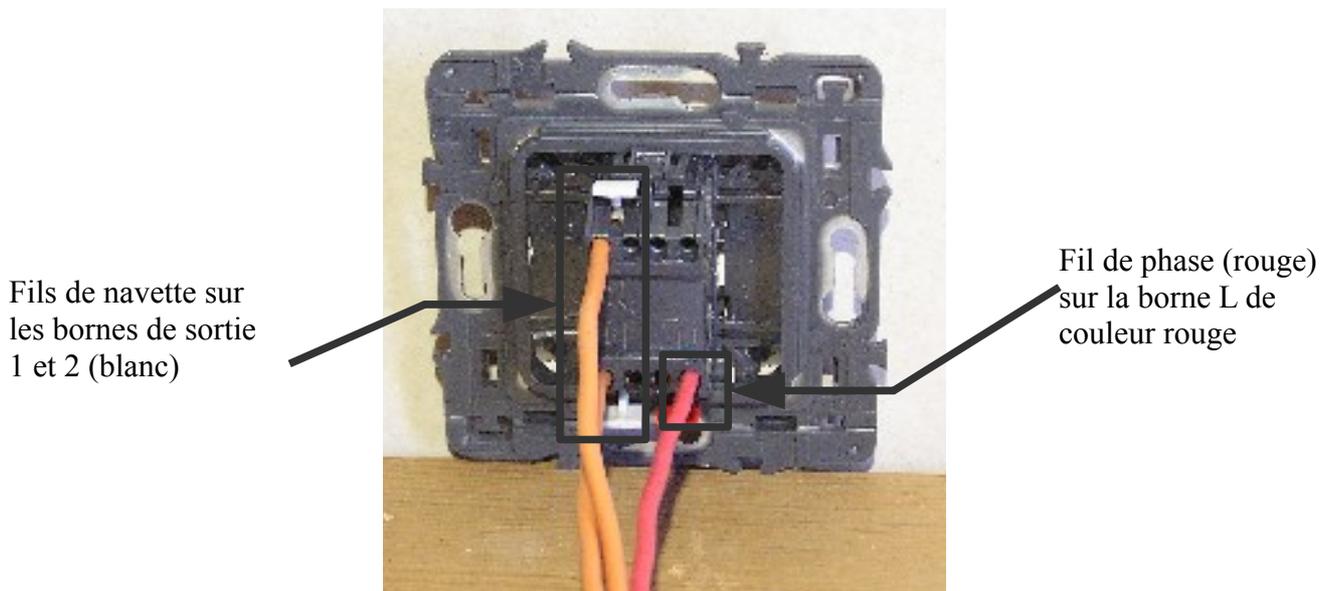Les deux fils de même couleur s'appellent les navettes, il faut les connecter aux sorties (bornes 1 et 2 ou de couleur identique) de l'interrupteur. Le troisième fil correspond soit à la phase du circuit lampe, soit au fil retour qui alimente la lampe.



Vous pouvez maintenant fixer votre va-et-vient dans son logement (voir le tutoriel « Pose d'un élément »).